



JJF1272-1990

JJG

中华人民共和国

国家计量基准操作技术规范

改号为JJF1272-1990

JJG 1272—90

20010719

空气声声压基准(自由声场)

GJJ(声)0103


国家技术监督局

北京

## 空气声声压国家基准(自由场)
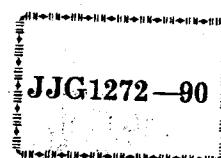
### 操作技术规范

The Operating Technical Norm of Free  
field Sound Pressure Primary Stand,  
ard in Air



起草人员: 陶擎天 张 强 王金兰

### 一 概述

- 1 本基准用于复现以帕〔斯卡〕(Pa)为单位的自由声场声压量值。
- 2 本基准由三只基准传声器、消声室(自由场偏离小于±0.2dB)及相应的信号源及测试仪表(见图1)组成。
- 3 总不确定度: 0.3dB
- 频率范围: 1kHz~20kHz
- 4 本基准采用互易技术复现自由声场声压量值, 限于目前技术条件, 仅对Φ23.77mm的电容传声器进行以总不确定度为0.3dB的声压量值传递, 对其它类型的标准传声器其量值传递总不确定度为0.5dB。

### 二 校准方法

#### 5 互易传声器

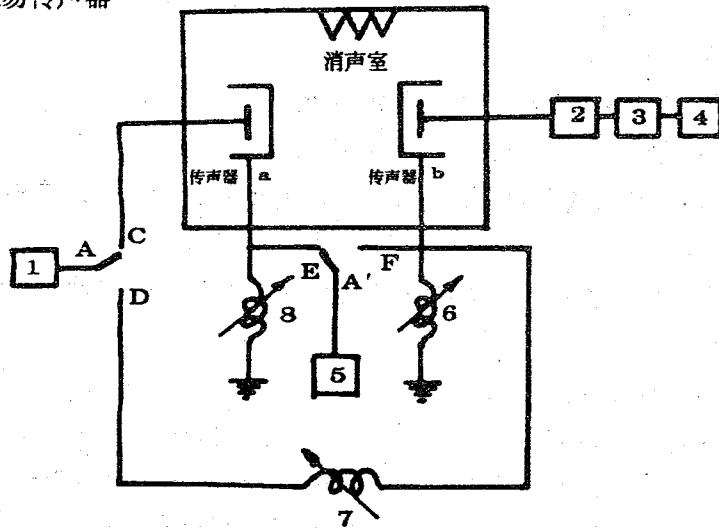


图1 测试电转移阻抗方框图

1. 信号源 (BK2010)
2. 前置放大 (BK2627)
3. 选频放大 (BK2120)
4. 电压表 (PZ8数字电压表)
5. 电压表 (BK2120+PZ8)
6. 插入电阻
7. 交流电阻箱
8. 交流电阻箱 (AC1047)

考虑一可逆线性、无源传声器，在给定频率下，假定：

P：作用于膜片上声压（复数）

U：传声器电端电压（复数）

q：膜片体积速度（复数）

I：通过传声器电端的电流（复数）

传声器方程可以写成：

$$Z_{11}I + Z_{12}q = U \quad (1)$$

$$Z_{21}I + Z_{22}q = P \quad (2)$$

$Z_{11}$ 是当膜片被箝定时传声器电阻抗

$Z_{22}$ 是传声器电端开路状态下声阻抗

如果转移系数 $Z_{12}$ 和 $Z_{21}$ 相等，即 $Z_{12} = \pm Z_{21}$ ，那么，此传声器为互易传声器。

在实际测量中，将选定的基准传声器a，b相对置于自由声场中，测出其电转移阻抗 $R_{ab}$ 及 $R_{ba}$ ，若 $R_{ab} = R_{ba}$ ，则可判定该两传声器为互易传声器。

## 6 计算公式

假定传声器（互易）a、b、c，其相应的自由声场灵敏度为 $M_f^{a>}$ 、 $M_f^{b>}$ 、 $M_f^{c>}$ ，将它们按a—b，c—a，b—c三种组合分别相对置于自由声场中， $d_{ab}$ 、 $d_{ca}$ 及 $d_{bc}$ 为三种组合放置时传声器声中心间距，并令 $d_{ab} = d_{ca} = d_{bc} = d$ ，则传声器a、b、c的自由场灵敏度为：

$$|M_f^{a>}| = \left[ \frac{2d}{\rho f} \frac{|u_b/I_a| + |u_a/I_b|}{|u_c/I_b|} \exp \alpha d \right]^{1/2} \quad (3)$$

$$|M_f^{b>}| = \left[ \frac{2d}{\rho f} \frac{|u_b/I_a| + |u_c/I_b|}{|u_a/I_c|} \exp \alpha d \right]^{1/2} \quad (4)$$

$$|M_f^{c>}| = \left[ \frac{2d}{\rho f} \frac{|u_c/I_b| + |u_a/I_c|}{|u_b/I_a|} \exp \alpha d \right]^{1/2} \quad (5)$$

$|u_b/I_a|$ ， $|u_a/I_b|$ ， $|u_c/I_b|$ 分别为传声器a—b，c—a，b—c组合时的电转移阻抗。

## 7 校准步骤：

7.1 电转移阻抗测试：测试设备按图1连接，然后，按下列步骤调节求得电转移阻抗值。（设参加测试的传声器为传声器a，b）

a 信号源频率调至所需频率，调节输出电压至合适值。

b 将开关A置于c，传声器a发送，传声器b接收，在电压表4上读出一读数 $V_1$ 。

c 将开关A置于D，调节电阻箱7，使电压表4的读数仍为 $V_1$ 。

d 开关A'置于F，电压表5读得插入电阻6上的电压为 $V_2$ 。

e 开关A置于C，开关A'置于E，调节电阻箱8，使电压表5的读数为 $V_2$ 。

f 检查电压表4读数，若其读数不变（仍为 $V_1$ ），则电阻箱8的示值即为传声器a发送b接收时的电转移阻抗。

若完成步骤d后电压表4读数改变，则应重复步骤a至d重新调节。

7.2 读出室温t(℃)及大气压 $P_a$ ，代入下式求得空气密度

$$\rho = 1.2930 \frac{P_a}{1.013 \times 10^5} \frac{273.16}{T} (\text{kg/m}^3) \quad (6)$$